 




Számítógép architektúrák

Kártyás ajtónyitó tervezése

Mészáros András

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
meszarosa@hit.bme.hu

2025. febr. 12.
Budapest

Technikai jellegű kérdések

- Óra kezdése (2 hetente)
- Katalógus/hiányzás/egyéb információ
<http://www.hit.bme.hu/~ghorvath/szgarch/>
- Gyakorlatok anyaga:
<http://webspn.hit.bme.hu/~mandras/szga.htm>
- “The only stupid question is the one you don't ask.”

Miről lesz szó a félév során?

- Egyszerű rendszer összeállítása (elektronikus beléptető)
- (Perifériák)
- Háttértár (lassú, állandó memória)
 - HDD
 - SSD
- Memória
 - RAM
 - Virtuális memória
- Cache memória (gyors memória)
- Processzor
 - CPU pipeline
 - Elágazásbecslés


A gyakorlat célja

- Egyszerű rendszer összeállítása (elektronikus beléptető)
- „Digitális technikás” megközelítés:
 - Idealizált elemek (CPU, memória, D tároló, stb.)
 - Assembly programozás
 - Digitális technika felfrissítés
 - Ma nem így szokás tervezni
- Mikrokontrolleres megvalósítás:
 - Arduino alapú rendszer
 - Magas szintű programozás
 - Hogy működik egy korszerű megvalósítás?

- A feladat specifikációja


- A hardver megtervezése
 - Alkatrészek
 - Memória illesztése
 - Perifériák illesztése

 - A szoftver megtervezése
 - Állapotgép modell
 - Folyamatábrák
 - Implementáció



A feladat specifikációja

 - Kulcs helyett elektronikusan nyitható ajtó
- Beléptető rendszer:
 - Kártya (RFID)
 - 4 jegyű kód minden kártyához (billentyűzet)
- Zárt állapot: piros LED
- Helyes kód: ajtó nyitása + zöld LED
- Beléptetés pontos módja később (pl. rossz kód)




A hardver megtervezése

Hexadecimális számábrázolás


- Decimális (10 ujj)
- Bináris (0/1) – gépnek természetes, de hosszú
- Hexadecimális (0,...,9,A,...,F)
 - 0xE2, E2h
 - 4 bit (2^4) 1 hexa: 0001 $\rightarrow$ 1h
 - 1101 1011 0011 1001 $\rightarrow$ DB39h
- Példában 16 bites cím: 0000h-FFFFh

Szükséges elemek

 - CPU (mikroprocesszor)
- Memória:
 - ROM (programkód, konstans adat (pl. kártya kódja))
 - RAM (változók, stack)
- Perifériák:
 - Kártyaolvasó
 - Billentyűzet
 - Ajtónyitó
 - LED-ek
- Dekóder/demultiplexer (memóriaillesztés)
- D tároló, 2 ellenállás (LED-ek működtetése)
- 2 komparátor (perifériák címének kiválasztása)





 - 8 bites CPU
 - Adatbusz: 8 bit (1 byte) széles
 - Címbusz: 16 bit széles
 - Multiplexált memória és perifériabusz
 - Kezdőcím: **0000h**
 - Megszakításkezelő címe: **1000h**
 - RISC utasításkészlet
 - 3 operandusú utasítások





Alkatrészek

  - Memória
 - ROM: **utasításoknak** és konstans adatoknak
 - RAM: **programváltozóknak** és **stack-nek**
- Vegyünk 8kB ROM-ot és 8kB RAM-ot
 - 8 bit adatsín
 - 13 bit címsín



 
- Kártyaolvasó
 - OE: output enable
 - Van egy 8 bites kimenete, D:
 - Ha $\overline{S}/D = 0$: 1-et ad, ha új kártyát látott
 - Ha $\overline{S}/D = 1$: A kártya kódját adja
 - INT: megszakítást kér, ha új kártyát lát




 

▪ Billentyűzet

 - OE: output enable
- Van egy 8 bit-es kimenete, D:
 - Ha $\overline{S}/D = 0$: 1-et ad, ha gombnyomás történt
 - Ha $\overline{S}/D = 1$: A lenyomott gomb kódját adja
- INT: megszakítást kér, ha gombot nyomtak




 

Alkatrészek

■ Ajtónyitó

 - CS: chip select
- $\overline{WR}/RD$
- Ha $\overline{WR}/RD = 1$: L visszaadja az ajtó állapotát (nyitott=1, zárt=0)
- Ha $\overline{WR}/RD = 0$: kinyitja az ajtót. Az ajtó egy időzítő lejártá után automatikusan újra bezár.




Memóriaillesztés


- 64 kB-nyi cím - 8 kB ROM + 8 kB RAM
- Memóriatérkép:

E000h-FFFFh				
C000h-DFFFh				
A000h-BFFFh				
8000h-9FFFh				
6000h-7FFFh				
4000h-5FFFh				
2000h-3FFFh	RAM	001	1 1111 1111 1111	
		001	0 0000 0000 0000	
0000h-1FFFh	ROM	000	1 1111 1111 1111	
		000	0 0000 0000 0000	

 
- A_{13} - A_{15} meghatározza, hogy melyik modulra vonatkozik a cím
- A_0 - A_{12} a modulon belüli pozíció




Memóriaillesztés

 


A kártyaolvasó illesztése

 


 - A billentyűzetet ugyanígy illesztjük, de azt a 3Eh báziscímre





Az ajtónyitó illesztése

 

 

A LED lámpák illesztése

 


 


A szoftver

Állapotgép modell

 - ST (állapot) = az eddig lenyomott helyes számjegyek száma




Állapotátmenetek

 

- Kártyalehúzáskor: ST=0, és kártyaszám tárolása lokális változóba
- Jó számjegy megadásakor: ST=ST+1, ha ST nem 255. Ha ST 4 lett, ajtónyitás
- Rossz számjegy megadásakor: ST=255


- A kártyákhoz tartozó 4 jegyű kódokat tároló tömb
 - A kártyaszám 8 bites $\rightarrow$ 256 különböző kártyaszám lehet
 - Tömböt használunk
 - 256 elemmel, minden kártyaszámhoz egy elem tartozik
 - Egy elem az adott kártyához tartozó 4 számjegyű kód
 - Teljes memória foglaltság: $256 \cdot 4 = 1024$ bájt (=400h)
 - A j . kártyához tartozó kód i . számjegyének címe:
tömb kezdőcíme + $j \cdot 4 + i$
- Lokális változók:
 - ST: 1 bájtos egész szám
 - CARDID: 1 bájtos egész szám

 
- A program két része:
 - Főprogram
 - Megszakításkezelő szubrutin
- A főprogram feladata:
 - Figyeli az ajtó nyitottsági állapotát
 - A LED-eket frissíti az aktuális helyzetnek megfelelően
- A megszakításkezelő feladata:
 - Lekezeli a kártyalehúzás és gombnyomás eseményeket
 - Kinyitja az ajtót, ha helyes a kód



A főprogram

 
- Inicializálás:
 - Stack pointer beállítása
 - Állapotváltozó inicializálása
 - A megszakításkezelés engedélyezése
- Végtelen ciklus:
 - Ajtó állapotának lekérdezése
 - LED-ek beállítása




 

A megszakításkezelő

 - Először kideríti, hogy ki kért megszakítást (polling!)
- Végrehajtja az állapotgép következő lépését



 


A megszakításkezelő


A megszakítás a billentyűzettől érkezett

Beolvassuk az új számjegyet

Biztos, hogy számjegyet várunk?

 A memóriából kiolvassuk a várt számjegyet



 


A megszakításkezelő

A várt számjegyet kaptuk?


Ha igen, ST-t frissítjük.

 Ha mind a 4 szám jó, nyitjuk az ajtót, és alapállapot



A megszakításkezelő

A megszakításkezelő vége:

 

Elhelyezési döntések

■ A RAM tartalma

- ST (1 bájtos egész változó) címe: **2000h** (a RAM első bájtja)
- CARDID (1 bájtos egész változó címe): **2001h** (a RAM második bájtja)
- A stack mutató kezdő értéke: **3FFFh** (a RAM vége, hiszen visszafelé nő)

■ A ROM tartalma


- A főprogram utasításai, kezdőcím: **0000h**
- A megszakításkezelő utasításai, kezdőcím: **1000h**
- A helyes kódokat tartalmazó tömb:
 - Mérete: **400h**
 - Bárhová tehetjük, ahol van hely
 - Legyen a kezdőcíme **500h**
 - A főprogramunk kicsi, nem ér el **500h**-ig
 - A tömb vége így **900h**, vagyis nem lóg bele a megszakításkezelő kódjába

Assembly megvalósítás

- A főprogram megvalósítása

```
ORG 0000h
SP ← 3FFFh
MEM[2000h] ← 255
EI
label: R0 ← IO[4Ch]
       IO[5Dh] ← R0
       JUMP label
```

 itt kezdődik az elhelyezés
stack pointer beállítás
ST = 255 (alapállapot)
interrupt engedélyezés
ajtó állapot lekérdezése
LED-ek beállítása
ugrás vissza, új kör




Assembly megvalósítás

- A 4 bájtos kódok tömbje

ORG 500h

 codes: DB 1, 3, 4, 7
DB 5, 7, 2, 9
DB 8, 2, 0, 8
DB 3, 1, 8, 9
...



Assembly megvalósítás

- A megszakításkezelő megvalósítása:

ORG 1000h

CPU ide ugrik megszakítás esetén

PUSH R0

R0/R1/R2 regiszter stack-re mentése

PUSH R1

PUSH R2

R0 ← IO[2Eh]

kártyaolvasó állapotának lekérdezése

JUMP keycode IF R0==0

ugrunk, ha nem az okozott megszakítást

R0 ← IO[2Fh]

kártyaszám beolvasása

MEM[2001h] ← R0

... és eltárolása a CARDID változóba

MEM[2000h] ← 0

ST=0

JUMP end

ugrás a megszakításkezelő rutin végére


Assembly megvalósítás

- A megszakításkezelő megvalósítása:

```

keycode: R0 ← IO[3Fh]
           R1 ← MEM[2000h]
           JUMP end IF R1==255
           R2 ← MEM[2001h]
           R2 ← R2 * 4
           R2 ← R1 + R2
           R2 ← MEM[R2+codes]
           JUMP match IF R2==R0
           MEM[2000h] ← 255
           JUMP end
match:  R1 ← R1+1
           MEM[2000h] ← R1
           JUMP end IF R1<4
           IO[4Ch] ← 1
           MEM[2000h] ← 255
           JUMP end
  
```

R0=érkezett számjegy
 R1=ST
 Ugrunk, ha épp nem számjegyre várunk
 R2=CARDID
 R2=4*CARDID
 R2=4*CARDID+ST
 R2=a várt számjegy
 Ugrunk, ha a számjegy helyes
 ha nem helyes, az alapállapotba lép
 ...és ugrunk a megszakításkezelő végére
 Ha helyes, növeljük ST-t,
 ... és elmentjük a memóriába
 Ha nem ez az utolsó számjegy, vége
 Ha ez volt az utolsó, ajtónyitás
 Alapállapotba lépünk
 Ugrás a megszakításkezelő végére

 

Assembly megvalósítás

- A megszakításkezelő megvalósítása:

end: **POP R2** regiszterek visszaállítása fordított sorban
 POP R1
 POP R0
 EI további megszakítások engedélyezése
 RET visszatérés a szubrutinból

- Nem lehet RAM nélkül is megoldani?
 - De.
 - De ekkor elveszítjük a stacket
 - És ezzel a megszakításkezelést is
 - A főprogramnak kell folyamatosan figyelnie:
 - Az ajtó állapotát (a LED-ek miatt)
 - A kártyaolvasó állapotát
 - A billentyűzet állapotát
 - És elveszítjük a lokális változóinkat is (ST és CARDID)
 - Ezt a kettőt szabad regiszterekben is tárolhatjuk